



**POLITECNICO**  
**MILANO 1863**

PROGETTO RETI LOGICHE 2021/2022

IGNAZIO NETO DELL'ACQUA

Matricola: 937605

Codice Persona: 10704869

Prof. Fabio Salice

# 1. INTRODUZIONE

Lo scopo di questo progetto è la realizzazione di un modulo Convoluzionale attraverso l'utilizzo di una tecnologia FPGA che sia in grado di interfacciarsi a una memoria RAM.

## 1.1. Cosa è un modulo Convoluzionale

Un modulo Convoluzionale è un componente hardware utilizzato nell'ambito delle telecomunicazioni per generare a monte di una trasmissione digitale un codice convoluzionale, cioè un tipo di codice per la correzione d'errore.

## 1.2. Codici per la Correzione d'errore

I codici per la correzione d'errore:


- Sono impiegati a valle di una comunicazione nella fase di **Forward Error Correction (FEC)**, un meccanismo di rilevazione e successiva correzione degli errori durante una trasmissione dell'informazione.
- Sono basati su un'opportuna codifica di canale e sull'aggiunta di bit di ridondanza al flusso informativo.

In particolare, nel caso di codifica convoluzionale, ogni simbolo d'informazione a  $m$  bit (ogni parola da  $m$  bit) da codificare è "trasformato" attraverso appositi algoritmi in un simbolo a  $n$  bit, dove  $m/n$  è il rapporto (*rate*) del codice ( $n \geq m$ ).
 
## 1.3. Caso di Interesse: Codice Convoluzionale $\frac{1}{2}$

Il modulo in questione processa con un rate  $W/Z = \frac{1}{2}$  : per ogni parola in ingresso  $W$  ( $W$  = parola da 8 bit) ne vengono generate due in uscita ( $Z$  = due parole da 8 bit ciascuna). L'algoritmo adottato è il seguente:

Il componente, data in ingresso una sequenza continua di  $W$  parole, le serializza generando un flusso continuo  $U_k$  da 1 bit che viene posto in ingresso al Codificatore Convoluzionale con tasso di trasmissione  $\frac{1}{2}$ . Quest'ultimo è una macchina sequenziale sincrona con un clock globale e segnale di reset. Esso è schematizzato in figura utilizzando due Flip-Flop Tipo D in cui inizialmente gli stati  $U_{k+1}$  e  $U_{k+2}$  sono posti a 0 tramite reset.



Il suddetto Codificatore Convoluzionale ha come funzione quella di generare un codice convoluzionale  $\frac{1}{2}$  : dato in input un flusso  $U_k$ , esso ne produce uno continuo  $Y_k$  in output, il quale è il prodotto del concatenamento alternato dei due bit  $P1k$  e  $P2k$ . In formule:

$$P1k = U_k \text{ XOR } U_{k+2}$$

$$P2k = U_k \text{ XOR } U_{k+1} \text{ XOR } U_{k+2}$$

Infine, la sequenza d'uscita  $Z$  è ottenuta dalla parallelizzazione, su 8 bit, del flusso continuo  $Y_k$ .

#### 1.4. Esempio

Per comprendere meglio il processo di codifica del modulo viene proposto il seguente esempio:

Data  $W=01011100$  la parola in ingresso al modulo. Da essa viene generato il flusso continuo serializzato

$U_k=[0,1,0,1,1,1,0,0]$  posto in ingresso al Codificatore Convoluzionale precedentemente resettato

( $U_{k+1}=U_{k+2}=0$ ) che genera in output i flussi:

$$P1k = [0,1,0,0,1,0,1,1]$$

$$P2k = [0,1,1,0,0,1,0,1]$$

[NOTA: ad ogni ciclo di clock viene posto in ingresso un  $U_k$  progressivo a partire dal bit piu' significativo.]

[\*NOTA: il flusso viene portato in avanti grazie all'impiego dei Flip-Flop tipo D:

$$D0 = U_k$$

$$D1 = U_{k+1} \quad .]$$

Questi flussi sono ottenuti nel seguente modo. Parto da  $t=0$ :

- $t=0$ )  $U_k=0$   $U_{k+1}=0$   $U_{k+2}=0$ 

$$P1k=0 \text{ XOR } 0=0$$

$$P2k=0 \text{ XOR } 0 \text{ XOR } 0=0$$

➔ Flusso viene posto in avanti\*:  $U_{k+1}=U_k=0$ ,  $U_{k+2}=U_{k+1}=0$
- $t=1$ )  $U_k=1$   $U_{k+1}=0$   $U_{k+2}=0$ 

$$P1k=1 \text{ XOR } 0=1$$

$$P2k=1 \text{ XOR } 0 \text{ XOR } 0=1$$

➔ Flusso viene posto in avanti\*:  $U_{k+1}=1$ ,  $U_{k+2}=0$
- $t=2$ )  $U_k=0$   $U_{k+1}=1$   $U_{k+2}=0$ 

$$P1k=0 \text{ XOR } 0=0$$

$$P2k=0 \text{ XOR } 1 \text{ XOR } 0=1$$

➔ Flusso viene posto in avanti\*:  $U_{k+1}=0$ ,  $U_{k+2}=1$

- $t=3$ )  $U_k=1$   $U_{k+1}=0$   $U_{k+2}=1$

$$P1_k=1 \text{ XOR } 1=0$$

$$P2_k=1 \text{ XOR } 0 \text{ XOR } 1=0$$

➔ Flusso viene portato in avanti\*:  $U_{k+1}=1$ ,  $U_{k+2}=0$

...E così via, fino ad ottenere i flussi riportati in precedenza:

$P1_k = [0,1,0,0,1,0,1,1]$

$P2_k = [0,1,1,0,0,1,0,1]$


Il concatenamento dei valori  $Pk1$  e  $Pk2$  per produrre  $Y_k$  avviene in maniera alternata ( $Pk1$  al tempo  $t$ ,  $Pk2$  al tempo  $t$ ,  $Pk1$  al tempo  $t+1$ ,  $Pk2$  al tempo  $t+1$  e così via). Si ottiene infine  $Z$  parallelizzando a 8 bit:

$$Y_k = [0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1] \rightarrow Z = 00110100 \text{ e } 10011011$$

## 2. ARCHITETTURA
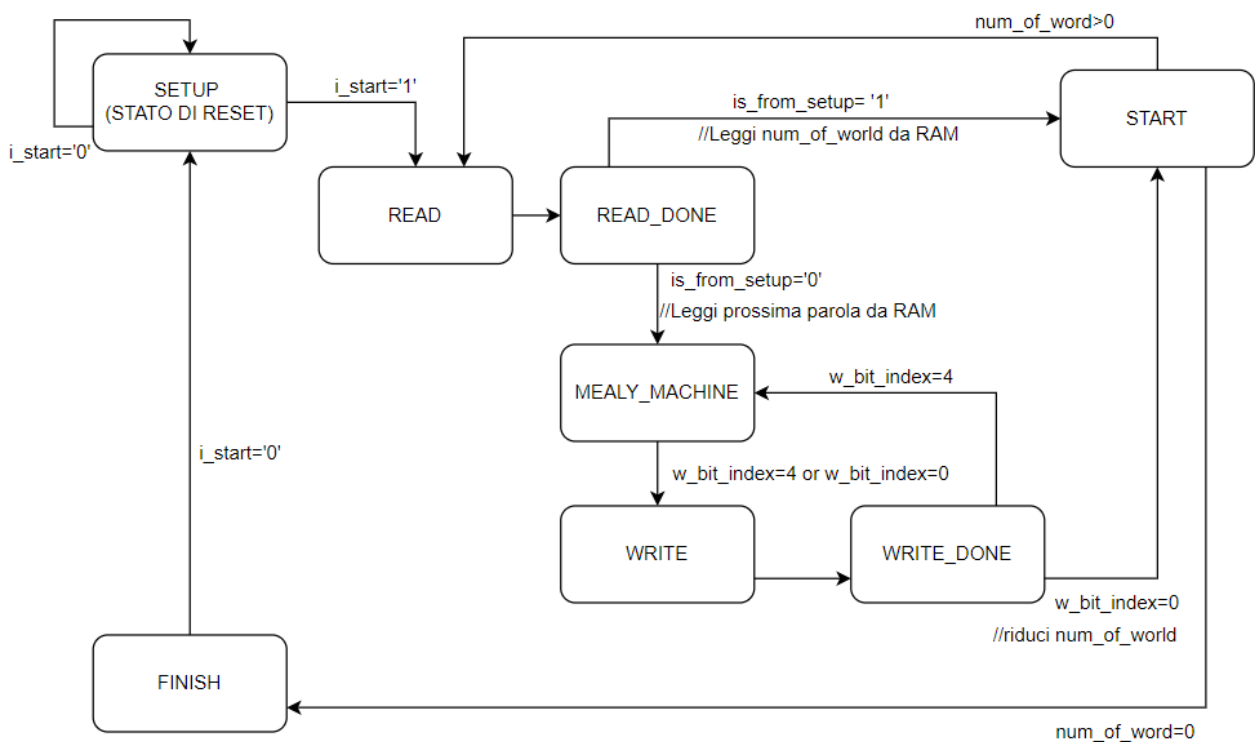
### 2.1. Schema funzionale

Il modulo progettato elabora seguendo il seguente schema funzionale:



Partendo da uno stato di SETUP (stato di RESET), l'idea alla base dello schema è che il modulo:

0. Attende che venga avviato ("i\_start='1'");
1. Legge da memoria RAM il numero di parole "num\_of\_world" che esso deve processare (così che capisca quando deve porsi in stato di FINISH) e successivamente si pone in START;
2. Quando è in START, fino a che ci sono parole da leggere:
  - a. Inizializza i valori per la computazione con il Codificatore Convoluzionale;
  - b. Legge parola da memoria;
  - c. Pone la parola letta serializzata in ingresso al Codificatore Convoluzionale, il quale è sintetizzato come una macchina di Mealy, al fine di processare la prima metà di essa (i primi 4 bit generano la prima parola Z da produrre in output);
  - d. Quando si è processata la prima metà della parola scrive in memoria la codifica risultante;
  - e. Processa la seconda metà della parola serializzata (i secondi 4 bit generano la seconda parola di Z da produrre in output);
  - f. Riporta lo stato in ingresso al Codificatore Convoluzionale;
  - g. Quando si è processata anche la seconda metà della parola scrive in memoria la codifica risultante;
  - h. Riduce numero di parole che esso deve processare ("num\_of\_world=");
  - i. Riporta il modulo in START per la lettura della prossima parola.


[NOTA: lo stato della macchina di Mealy non viene resettato]
3. Quando è in START e non ci sono parole da leggere("num\_of\_world=0"), pone il suo stato in FINISH in attesa che il segnale di "i\_start" venga portato a 0. Fatto ciò, il modulo si resetta (riportando anche lo stato della macchina in quello di reset) e si riporta lo stato in SETUP.

E' inoltre da aggiungere che il modulo progettato è dotato di un RESET asincrono che a partire da qualsiasi suo stato resetta i propri valori e lo riporta lo stato in SETUP.

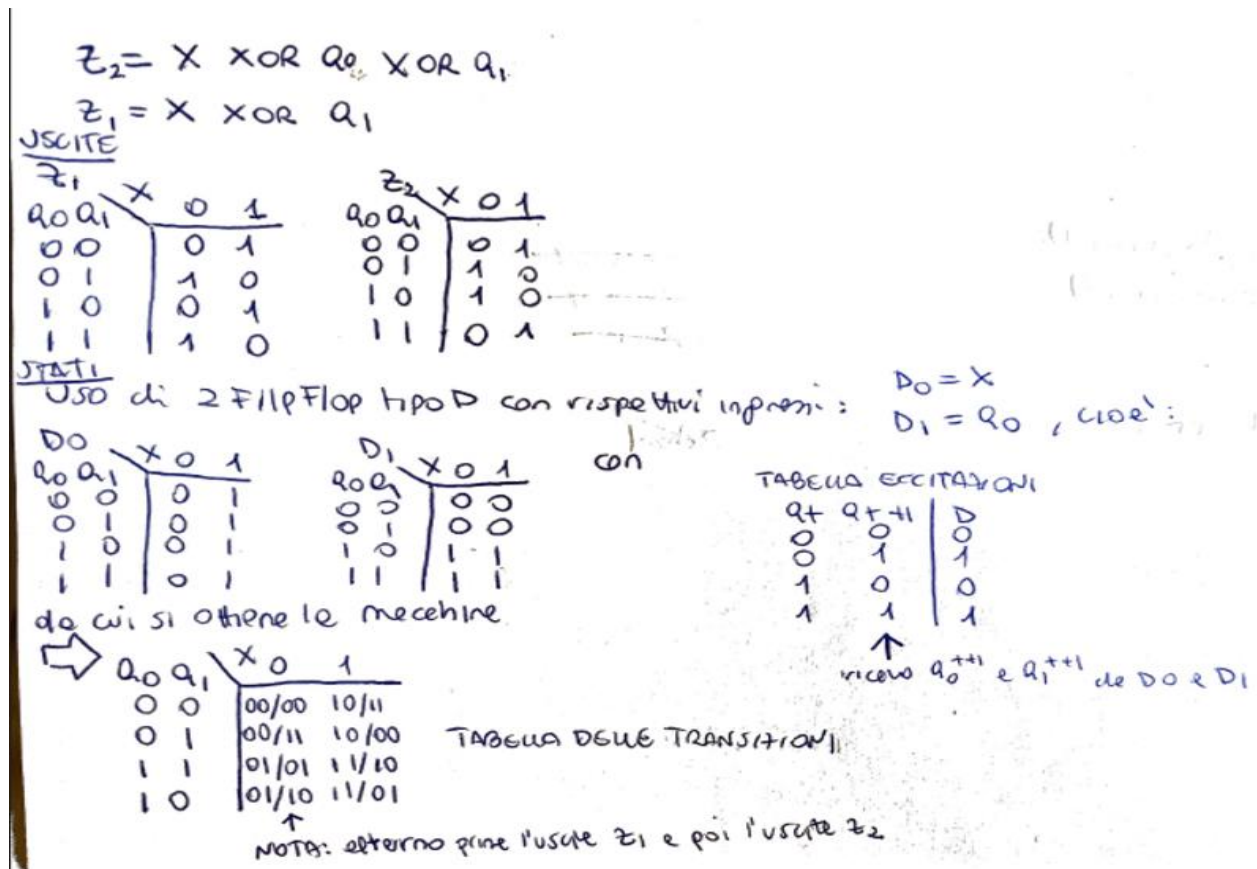
## 2.2. Codificatore Convoluzionale: Macchina di Mealy

La chiave dello schema funzionale sta nella comprensione di ciò che effettua il Codificatore Convoluzionale, nel quale lo stato di reset è 00 e dove, per ogni bit in ingresso, se ne generano due in uscita. In particolare, questa macchina è stata sintetizzata a partire dall'analisi del Codificatore Convoluzionale descritto nella sezione 1.3 e 1.4.

Siano, per semplicità,  $U_k=X$ ,  $U_{k+1}=Q_0$ ,  $U_{k+2}=Q_1$ ,  $Z_1=P1k$ ,  $Z_2=P2k$ :



 La macchina che ne risulta, e che dunque è stata impiegata, è quindi la seguente:



## 2.2 Descrizione Codice VIVADO VHDL

### 2.1.1. Interfaccia del componente, segnali e stati utilizzati

#### 1. Segnali di periferica:

```
entity project_reti_logiche is
    Port ( i_clk : in STD_LOGIC;
          i_rst : in STD_LOGIC;
          i_start : in STD_LOGIC;
          i_data : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          o_address : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          o_done : out STD_LOGIC;
          o_en : out STD_LOGIC;
          o_we : out STD_LOGIC;
          o_data : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end project_reti_logiche;
```

- "i\_clk" è il segnale di clock di sistema;
- "i\_rst" è l'eventuale segnale di reset;
- "i\_start" è il segnale che fa partire il modulo;
- "i\_data" è un vettore binario a 8 bit contenente il dato letto dalla memoria;
- "o\_address" è un vettore binario a 16 bit che serve ad indicare l'indirizzo in memoria desiderato per la fase di lettura e di scrittura;
- "o\_done" è il segnale che notifica in uscita la fine dell'elaborazione di tutte le parole;
- "o\_en" è il segnale che serve ad abilitare le interazioni con la memoria;
- "o\_we" è il segnale che serve ad abilitare la scrittura in memoria;
- "o\_data" è il vettore contenente la stringa da salvare in memoria.

#### 2. Stati del modulo:

```
type state_process_type is (SETUP, START, READ, READ_DONE, MEALY_MACHINE, WRITE, WRITE_DONE, FINISH);
type state_mealy_type is (s0, s1, s2, s3);

signal mealy_state : state_mealy_type;
signal module_state : state_process_type;
```

- "module\_state" sono gli stati dello schema funzionale;
- "mealy\_state" sono gli stati del Codificatore Convoluzionale (s0=00, s1=10, s2=01, s3=11).

### 3. Segnali Ausiliari:

```
signal Z: std_logic_vector(7 downto 0);
signal W : std_logic_vector(7 downto 0);

signal is_from_setup: std_logic ;      -- flag booleano che indica come interpretare i valori letti in input

signal z_bit_index: integer;           -- indice del i-esimo bit di Z
signal w_bit_index: integer;           -- indice del i-esimo bit di W

signal num_of_read : integer;          -- numero di parole lette
signal o_address_offset : integer;     -- offset per l'indirizzo di scrittura
signal num_of_word: integer;           -- numero di parole da computare
```

- “Z” è un vettore binario a 8 bit utilizzato per contenere la parola che il modulo;
- “W” è un vettore binario a 8 bit impiegato per contenere la parola in ingresso da dover processare.

#### 2.1.3. Spiegazione dettagliata dello schema funzionale

Il modulo è progettato ipotizzando che il segnale di reset sia invocato sempre all’inizio della computazione:

- RESET= reset asincrono che:
  - Porta il modulo in stato di SETUP;
  - Porta il Codificatore Convoluzionale in stato s0;
  - Inizializza i valori utili nell’esecuzione del modulo (num\_of\_read=0 e o\_address\_offset=1000).

[NOTA: è richiesto che le parole codificate siano scritte in memoria a partire dall’indirizzo RAM (1000).]

- Pone is\_from\_setup alto.

[NOTA: All’interno del processo il codice si comporta diversamente nel caso in cui a variare sia i\_rst oppure i\_clk, così’ da poter avere un reset che funzioni anche asincronamente al clock. La funzione “if rising\_edge(i\_clk)” viene usata per fare in modo che l’esecuzione del codice al suo interno sia sincrona sul fronte di clock.]

#### **STATI:**

- SETUP: stato che attende che i\_start venga posto alto (segnale di avvio). Quando ciò avviene vengono impostati i segnali per la lettura del numero di parole del flusso (in particolare “o\_address<=00000000”). Infine, il modulo viene portato in stato di READ.  
[NOTA: In RAM (0) è presente il numero di parole del flusso.]
- READ: stato durante il quale si attende che venga effettuata la lettura. Nel frattempo sono impostati i segnali per la chiusura della procedura. Infine il modulo viene portato in stato di READ\_DONE.



- **READ\_DONE:** stato di terminazione della lettura. Se `is_from_setup` è alto:
  - Viene memorizzata la parola letta in `num_of_read` (trasformazione da binario a numero intero);
  - Viene portato `is_from_setup` basso;
  - Modulo va in stato di **START**.

Se invece il flag risulta basso:

- Viene memorizzata la parola letta all'interno di `W`;
  - Viene aumentato il numero di parole lette (`num_of_read`);
  - porta modulo in stato di **MEALY\_MACHINE**.
- **START:** è lo stato in cui inizia la computazione delle parole. Se `num_of_read` è nullo, il modulo viene portato in stato di **FINISH**. Se ciò non è vero vengono inizializzati i valori per la computazione del Codificatore Convoluzionale (in particolare: "`w_bit_index<=7`" e "`z_bit_index<=7`").

[NOTA: `W` è scandito a partire dal bit più significativo; `Z` è computato a partire dal bit più significativo.]

Successivamente vengono impostati i segnali per la lettura della prossima parola (in particolare:

`"o_address <= std_logic_vector(to_unsigned (num_of_read+1,16))"`).

[NOTA: parole da leggere memorizzate da RAM (1) in poi.]

- **MEALY\_MACHINE:** fase di computazione del Codificatore Convoluzionale, la macchina a stati descritta nella sezione 2.2. All'interno di questo stato sono dunque presenti i 4 sottostati `s0`, `s1`, `s2`, `s3`.

[NOTA: la serializzazione è stata effettuata sfruttando la gestione di VHDL delle parole come normali vettori di interi.]

La computazione viene effettuata scandendo a retroso (diminuendo `w_bit_index` di uno per ciclo) `W` e compilando a 2 bit alla volta `Z` (diminuendo `z_bit_index` di due per ciclo).

[NOTA: in questa fase vengono elaborati 4 bit alla volta di `W` generando una parola `Z` in uscita da 8 bit.]

Se è stata scandita la prima metà della parola `W` (`w_bit_index=4`) vengono impostati i segnali per la scrittura della parola `Z` (in particolare:

`"o_address<=std_logic_vector(to_unsigned(o_address_offset,16))"`) e viene portato il modulo in **WRITE**. Stessa cosa se ad essere stata scandita è la seconda metà della parola `W` (`w_bit_index=0`).

Se nessuna di queste due condizioni è verificata, allora vengono ridotti `w_bit_index` e `z_bit_index` mantenendo lo stato del modulo in **MEALY\_MACHINE**.


- WRITE: è lo stato di scrittura. Si pone Z in output per la scrittura in memoria e successivamente viene aumentato o\_address\_offset. Infine, il modulo viene portato in stato di WRITE\_DONE.
- WRITE\_DONE: è lo stato di scrittura completata. Si impostano i segnali per la chiusura della scrittura. Successivamente se w\_bit\_index=4 (modulo ha computato solo la prima metà di W):
  - Z viene reinizializzato;
  - Il modulo viene riportato in stato di MEALY\_MACHINE per la computazione della seconda metà di W.

Se invece w\_bit\_index=0 (modulo ha computato anche la seconda metà di W):

- Vengono diminuite le num\_of\_world;
  - Il modulo viene riportato in stato di START.
- FINISH: stato di fine esecuzione del modulo. Si pone il segnale di "i\_done" alto per segnalare la terminata esecuzione e si rimane in attesa di un segnale "i\_start" basso. Arrivato quest'ultimo viene riposto "i\_done" basso e successivamente resettato il modulo (vengono effettuate stesse operazioni del RESET).
 
### 3. RISULTATI SPERIMENTALI


Il componente è risultato correttamente sintetizzabile e implementabile. Esso supera inoltre tutti i test branch forniti sia in pre-sintesi che in post sintesi. Di seguito un'immagine del modulo sintetizzato:



#### 3.1 Report di Sintesi

Dall'analisi del componente si estrapolano le seguenti caratteristiche:

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	365	134600	0.27
FF	182	269200	0.07
IO	38	285	13.33

 

-Si può osservare un utilizzo piuttosto esiguo di Lookup Table (365) e di Flip Flop (182), meno del 0.3% di quelli disponibili dalla FPGA.

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): <a href="#">93,278 ns</a>	Worst Hold Slack (WHS): <a href="#">0,080 ns</a>	Worst Pulse Width Slack (WPWS): <a href="#">49,500 ns</a>
Total Negative Slack (TNS): 0,000 ns	Total Hold Slack (THS): 0,000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0,000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 434	Total Number of Endpoints: 434	Total Number of Endpoints: 183

**All user specified timing constraints are met.**

-Si può notare che il componente rispetta i parametri sul timing di 100 ns, nonché che esso presenta un valore elevato di Worst Negative Slack (93.278ns su 100ns).

### 3.1 Simulazioni

Come detto in precedenza il componente supera tutti i test forniti dal testbranch, volti ognuno ad esaminare uno o piu' casi limite:

- Test Base (tb\_esempio\_1, tb\_esempio\_2, tb\_esempio\_3, tb\_example) = test volti a verificare che il componente esegua correttamente in condizioni standard (1 singolo flusso).

tb\_esempio\_1:

```
Failure: Simulation Ended! TEST PASSATO
Time: 1982600 ps Iteration: 0 Process: /project_tb/test File: C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_esempio_1.vhd
$finish called at time : 1982600 ps : File "C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_esempio_1.vhd" Line 124
```

tb\_esempio\_2:

```
Failure: Simulation Ended! TEST PASSATO
Time: 1892600 ps Iteration: 0 Process: /project_tb/test File: C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_esempio_2.vhd
$finish called at time : 1892600 ps : File "C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_esempio_2.vhd" Line 145
```

tb\_esempio\_3:

```
Failure: Simulation Ended! TEST PASSATO
Time: 1217600 ps Iteration: 0 Process: /project_tb/test File: C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_esempio_3.vhd
$finish called at time : 1217600 ps : File "C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_esempio_3.vhd" Line 129
```

tb\_example:

```
Failure: Simulation Ended! TEST PASSATO (ENCODE_EXAMPLE)
Time: 11950100 ps Iteration: 0 Process: /project_tb/test File: C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_example.vhd
$finish called at time : 11950100 ps : File "C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_example.vhd" Line 125
```

- tb\_re\_encode = test volto a verificare che il componente esegua correttamente quando in ingresso al modulo ci sono piu' flussi uno dietro l'altro (in questo caso 3):

```
Failure: Simulation Ended! TEST PASSATO
Time: 25650100 ps Iteration: 0 Process: /project_tb/test File: C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_re_encode.vhd
$finish called at time : 25650100 ps : File "C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_re_encode.vhd" Line 185
```

- tb\_reset = test volto a verificare che il componente esegua correttamente quando durante l'esecuzione viene inviato un segnale di reset asincrono:

```
Failure: Simulation Ended! TEST PASSATO
Time: 12050100 ps Iteration: 0 Process: /project_tb/test File: C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_reset.vhd
$finish called at time : 12050100 ps : File "C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_reset.vhd" Line 122
```

- tb\_seq\_max = test volto a verificare che il componente esegua correttamente quando in ingresso al modulo è presente un flusso di lunghezza massima (RAM(0)=11111111 -> 255 parole):

```
Failure: Simulation Ended! TEST PASSATO
Time: 383650100 ps Iteration: 0 Process: /project_tb/test File: C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_seq_max.vhd
$finish called at time : 383650100 ps : File "C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_seq_max.vhd" Line 863
```

- tb\_seq\_min = test volto a verificare che il componente esegua correttamente quando in ingresso al modulo è presente un flusso di lunghezza nulla (RAM(0)=00000000 -> 0 parole):

```
Failure: Simulation Ended! TEST PASSATO
Time: 1150100 ps Iteration: 0 Process: /project_tb/test File: C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_seq_min.vhd
$finish called at time : 1150100 ps : File "C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_seq_min.vhd" Line 107
```

- tb\_tre\_bis = test volto a verificare che il componente esegua correttamente quando i flussi in ingresso sono associati a diverse RAM (1° flusso letto da RAM1 , codificato, poi memorizzato in RAM1, 2° flusso letto da RAM2 , codificato, poi memorizzato in RAM2 e così via...):

```
Failure: Simulation Ended! TEST PASSATO
Time: 3617600 ps Iteration: 0 Process: /project_tb/test File: C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_tre_bis.vhd
$finish called at time : 3617600 ps : File "C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_tre_bis.vhd" Line 201
```

- tb\_tre\_reset = test volto a verificare che il componente esegua correttamente quando durante l'esecuzione vengono inviati piu' segnali di reset (in questo caso 3):

```
Failure: Simulation Ended! TEST PASSATO
Time: 22350100 ps Iteration: 0 Process: /project_tb/test File: C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_tre_reset.vhd
$finish called at time : 22350100 ps : File "C:/Users/ignaI/Downloads/test/tb_tre_reset.vhd" Line 204
```

## 4. CONCLUSIONI

Dopo un'attenta valutazione e progettazione, è possibile notare che il modulo proposto presenta due principali vantaggi, i quali implicano un corretto stile di programmazione:

- Semplicità di realizzazione;
- Report di sintesi soddisfacenti;

Inoltre, i test confermano che il componente funziona correttamente anche in casi eccezionali, ulteriore elemento di conferma riguardo al corretto impiego del medesimo.